

## Esercizi sulle reti combinatorie elementari

### *Esercizio 1 – Multiplexer 16:1*

#### *Esercizio 1.1*

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un **multiplexer indirizzabile 16:1**, utilizzando un approccio di progettazione per composizione a partire da **multiplexer 4:1**.

#### *Esercizio 1.2*

Utilizzando il componente sviluppato al punto precedente, progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una **rete di interconnessione a 16 sorgenti e 4 destinazioni**.

#### *Esercizio 1.3*

Sintetizzare ed implementare su board il progetto della rete di interconnessione sviluppato al punto 1.2, utilizzando gli switch per fornire gli input di selezione e i led per visualizzare i 4 bit di uscita. Per quanto riguarda i 16 bit dato in input, essi devono essere immessi mediante switch, 8 bit alla volta, sviluppando un'apposita "rete di controllo" per l'acquisizione che utilizzi due bottoni della board per caricare rispettivamente la prima e la seconda metà del dato in ingresso..

### *Esercizio 2 – Sistema ROM+M*

#### *Esercizio 2.1*

Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un **sistema S** composto da una **ROM** puramente combinatoria di 16 locazioni da 8 bit ciascuna e da una macchina combinatoria **M** che opera come segue: fornito al sistema un indirizzo A di 4 bit, il sistema restituisce il valore contenuto nella ROM all'indirizzo A opportunamente "trasformato" attraverso la macchina M. Il comportamento della macchina M è totalmente a scelta dello studente, l'unico vincolo è che essa prenda in ingresso 8 bit e ne fornisca in uscita 4.

#### *Esercizio 2.2*

Sintetizzare ed implementare su board il progetto del sistema ROM+M sviluppato al punto 2.1, utilizzando gli switch per fornire l'indirizzo della ROM da cui leggere i valori da trasformare e i led per visualizzare i 4 bit di uscita.